

New commutative Wheatstone bridge

V.S.Vasilenko, P.I.Kohanovskiy

Odessa State Environmental University

The new method of the high-fidelity measuring of resistances was proposed. A Wheatstone bridge was used with two unknown base resistors of R_1 and R_2 in one branch, the resistance decade boxes and unknown resistance R_x was plugged in other branch. By the selection of R_{m1} of resistance decade boxes bridge was balanced. R_1 and R_2 switched places then. By the selection of R_{m2} of resistance decade boxes the bridge was balanced in second times. Unknown resistance settled accounts on the formula of $R_x=(R_{m1} \cdot R_{m2})^{1/2}$.

Keywords: Wheatstone bridge, high-fidelity measuring.

Новый коммутативный мостик Уитстона

В.С.Василенко, П.И.Кохановский

Одесский экологический университет

Предложен новый метод высокоточных измерений сопротивлений. Использовался Мостик Уитстона с двумя неизвестными базовыми резисторами R_1 и R_2 в одной ветви, в другой ветви был включен магазин сопротивлений и неизвестное сопротивление R_x . Подбором R_{m1} магазина сопротивлений осуществлялся баланс моста. Затем R_1 и R_2 менялись местами. Подбором R_{m2} магазина сопротивлений осуществлялся баланс моста во второй раз. Неизвестное сопротивление рассчитывалось по формуле $R_x=(R_{m1} \cdot R_{m2})^{1/2}$.

Ключевые слова: мостик Уитстона, прецизионные измерения.

Измерительный мост (мостик Уитстона) предложен в 1833 году Самуэлем Хантером Кристи, в 1843 году усовершенствован Чарльзом Уитстоном [1] и широко применяется по наше время в электротехнике и электронике. В измерительной технике мостовые схемы используются для определения величин сопротивлений, емкостей или индуктивностей, а также частоты сигнала. В системах управления мостовые схемы устанавливают наличие разбаланса между двумя: напряжениями, на основе чего вырабатываются сигналы коррекции ошибок [2]. Применение мостовых схем в тензометрии, в датчиках температуры и давления позволяет на несколько порядков расширить диапазон изменения сигнала. Например, мостовой полупроводниковый датчик давления работает в диапазоне высот 0 – 50 км и на уровне моря фиксирует увеличение высоты на 0.5 м.

Принцип измерения активного сопротивления мостиком Уитстона основан на уравнивании потенциала средних выводов двух ветвей (см.рис.1). В одну из ветвей включён двухполюсник (резистор), сопротивление которого требуется измерить (R_x). Другая ветвь содержит элемент, сопротивление которого может регулироваться (R_2 ; например, магазин сопротивлений, R_m). Между ветвями (точками В и D; см. рис.1) находится индикатор. В качестве индикатора могут применяться цифровой вольтметр или амперметр. Сопротивление R_2 второй ветви (магазин сопротивлений) изменяют до тех пор, пока показания прибора не станут равны нулю, то есть потенциалы точек узлов D и В не станут равны. По знаку показаний прибора можно судить о направлении протекания тока на диагонали моста BD (см.рисунок 1) и в какую сторону изменять регулируемое сопротивление R_2 для достижения «баланса моста». Когда прибор показывает ноль, говорят, что наступило «равновесие моста» или «мост сбалансирован». Разность потенциалов между точками В и D (см.рис.1) равна нулю; ток по участку BD (через измерительный прибор) не протекает. При этом:

$$R_x / R_3 = R_2 / R_1. \quad (1)$$

Откуда искомое сопротивление R_x

$$R_x = R_2 * R_3 / R_1. \quad (2)$$

Недостатком такого способа измерений является то, что сопротивления R_1 , и R_3 должны быть известны заранее с погрешностью не менее чем у магазина сопротивлений магазина сопротивлений $10^{-4} - 10^{-6}$, в то время как цифровые омметры обычно дают относительную погрешность не менее 10^{-3} .

В настоящей работе предложен метод, исключаяющий влияние погрешностей R_1 , и R_3 на точность измерений. В методе измеряется $R_{m1} =$

R_2 как указано выше. Затем R_1 , и R_3 меняются местами (рис.1), мост балансируется и определяются показания магазина сопротивлений R_{m2} . Подставим в (2) вместо значения R_{m1} и R_{m2} :

$$R_x = R_{m1} * R_3 / R_1 \quad (3)$$

$$R_x = R_{m2} * R_1 / R_3 \quad (4)$$

Перемножим (3) и (4), и извлечём квадратный корень, получим:

$$R_x = (R_{m1} * R_{m2})^{1/2} \quad (5)$$

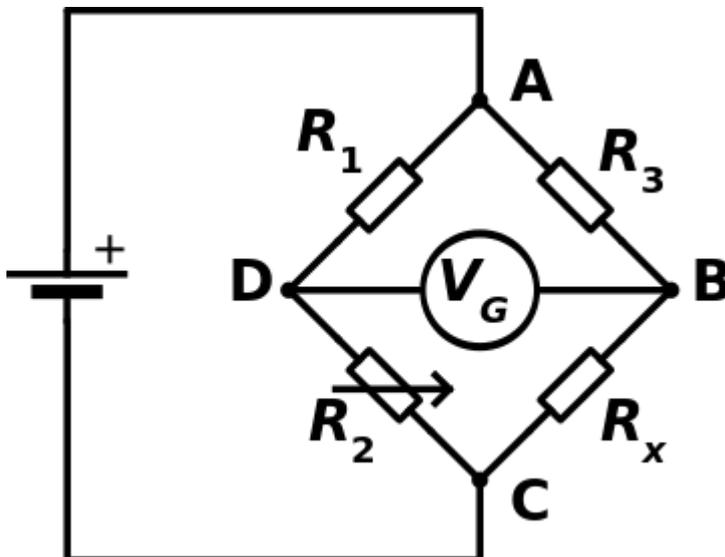


Рис.1. Принципиальная схема моста Уитстона. Обозначения: R_1, R_2, R_3, R_x - «плечи» моста; AC - диагональ питания; BD - измерительная диагональ; R_x - элемент, сопротивление (Ом) которого требуется измерить; R_1, R_2, R_3 - элементы, сопротивления (Ом) которых известны с высокой точностью; $R_2 = R_m$ - сопротивление магазина сопротивлений; V_G - амперметр или вольтметр.

Для эксперимента брались резисторы R_a, R_b, R_c , неизвестных с высокой точностью. Их величины определялись омметром (столбец 1 Таб.1). Измерения сопротивления методом замещения с помощью магазина резисторов (ст.2 Таб.1) позволило обнаружить систематическую погрешность в омметра в 3 Ома. Далее определялись R_{m1} и R_{m2} при

Таб.1. Результаты измерений и вычислений по формулам (5) и (1)

Омметр Ом	Магази н Ом	R_m при пере- становках R_a, R_b, R_c	$R_x^* =$ $(R_{m1} * R_{m2})^{1/2}$	$R_x =$ $R_m^* * R_3 / R_1$	R_{cp}
$R_a=1016$	1012	$R_x=R_a,$ $R_3=R_b,$ $R_1=R_c$ $R_{m1}=1010.36$ $R_3=R_c, R_1=R$ b $R_{m2}=1015.07$	$R_a^*=1012.71$	$R_3=R_b^*,$ $R_1=R_c^*$ $R_x =$ 1012.70 $R_3=R_c^*,$ $R_1=R_b^*$ $R_x =$ 1012.73	1012.71
$R_b=999$	996	$R_x=R_b,$ $R_3=R_a,$ $R_1=R_c$ $R_{m1}=978.57$ $R_3=R_c, R_1=R$ a $R_{m2}=1015.17$	$R_b^*=996.70$	$R_3=R_a^*,$ $R_1=R_c^*$ $R_x = 996.59$ $R_3=R_c^*,$ $R_1=R_a^*$ $R_x = 996.81$	996.70
$R_c=997$	994	$R_x=R_c,$ $R_3=R_a,$ $R_1=R_b$ $R_{m1}=978.38$ $R_3=R_c, R_1=R_b$ $R_{m2}=1010.69$	$R_c^*=994.40$	$R_3=R_a^*,$ $R_1=R_b^*$ $R_x = 994.10$ $R_3=R_b^*,$ $R_1=R_a^*$ $R_x = 994.71$	994.40

различных неизвестных резисторах в качестве R_x (ст.3 Таб.1). Затем по формуле (5) вычислялись R_a^* , R_b^* и R_c^* (ст.4 Таб.1). Затем эти же значения для указанных резисторов вычислялись по формуле (2) (ст.5 Таб.1). Наблюдался небольшой разброс при перестановке. Однако среднее значение R_{cp} (ст.6 Таб.1) совпадала до последней значащей цифры с R_a^* , R_b^* и R_c^* (ст.4 Таб.1).

Совпадение R_x с R_{cp} и номиналами исследуемых двухполюсников (столбец 1 Таб.1) показывает, что для данного набора резисторов погрешность измерений с использованием коммутативного мостика Уитстона уменьшилась на два порядка. Полученные результаты могут быть использованы для прецизионного подбора резисторов в технических устройствах и для лабораторной работы, демонстрирующей предельно точные измерения.

Литература

1. Электротехнический справочник. В 3-х томах / Герасимов В.Г. и др. - 6-е издание.- М.: Энергия, 1980.- Т.1. - 520 с.
2. Панфилов В.А. Электрические измерения. - Академия, 2006.